

USB电阻

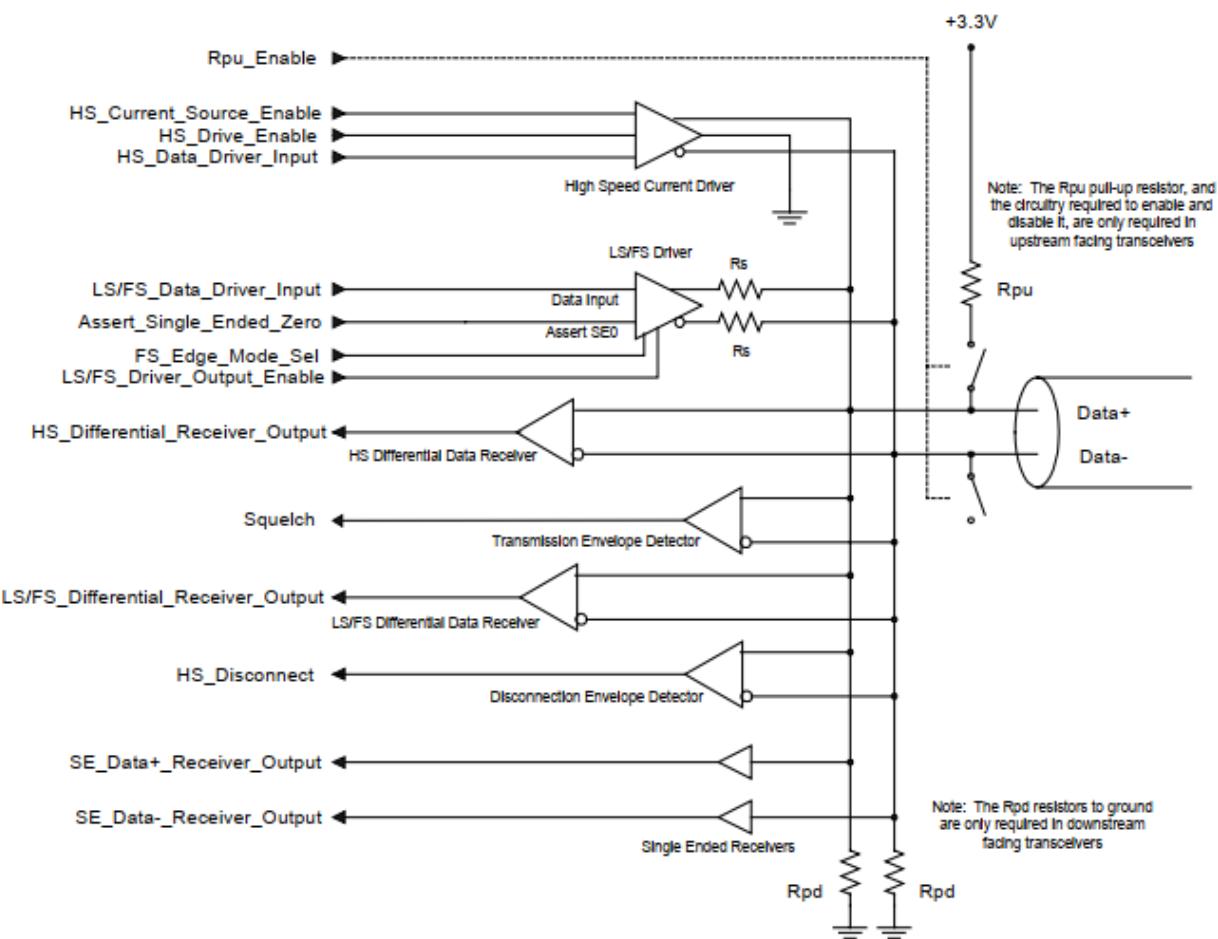


Figure 7-1. Example High-speed Capable Transceiver Circuit

上行口：

- Rpu 1.5K电阻，用于设备插入识别（插入后1.5K的上拉强度大于15K的下拉强度，能够正常把DP或DM线拉高），和suspendm状态。

下行口：

- Ppd 15K电阻，全速低速时使用，未插入设备时保持在DPDM线上为低电平。
- 45欧姆电阻，用于高速HS收发，或者全速低速发SE0

From:
<http://vmcc.vicp.net:9090/wiki/> - wiki

Permanent link:
<http://vmcc.vicp.net:9090/wiki/doku.php?id=%E5%8D%8F%E8%AE%AE%E5%AD%A6%E4%B9%A0:usb%E7%94%85%E9%98%BB&rev=1619227994>

Last update: 2023/03/17 10:12

